
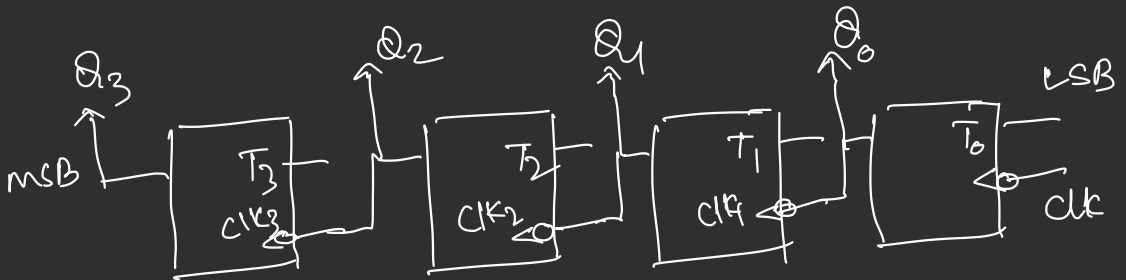


4-bit ripple counter (Asynchronous counter)

modulus = 16

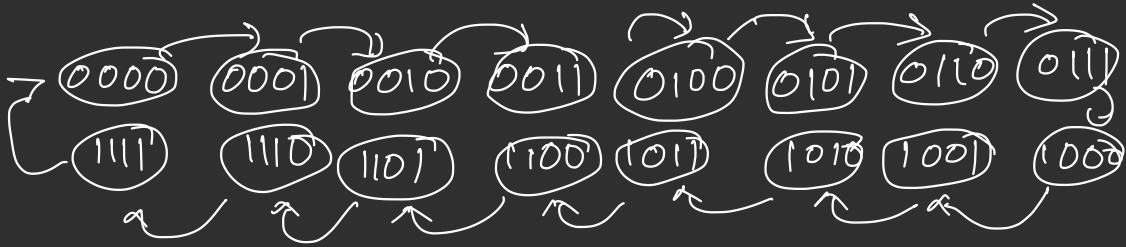

clk	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Q_0 will change whenever clk changes

Q_1 will change whenever Q_0 changes from 1 to 0

Q_2 will change whenever Q_1 changes from 1 to 0


Q_3 will change whenever Q_2 changes from 1 to 0

Q_0 will change whenever clk change because

TFF toggles whenever $T=1$ (we used)

To design a 4-bit ripple counter we need to use T-flf which are derived from D-FLF.

D-FLF

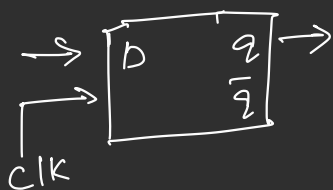


Truth Table

Q_n	Q_{n+1}
0	0
0	1
1	0
1	1

Excitation table

Q_n	Q_{n+1}	d
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

T-FLF

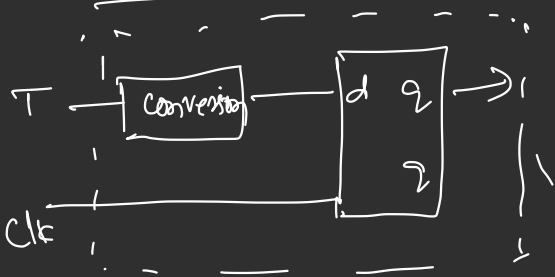

T	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q_n	Q_{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

D-FLF to T-FLF: \rightarrow Required

Q_n	Q_{n+1}	T	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1

\rightarrow Driver

$$D = f(T, Q_n)$$

$$= 1 \text{ if } Q_n = 0 \text{ or } T = 1$$

or

$$Q_n = 1, T = 0$$

$$D = \overline{Q_n}T + Q_n\overline{T}$$

$$= T \oplus Q_n$$

